## 利用扩展的电阻-电抗连续F类模式 设计宽带功率放大器

Broadband Power Amplifier Design Using Extended Resistive-Reactive Continuous Class F Modes

Gang Liu、Fuqi Mu、Yongqing Leng、Yang Li、Xinli Cui, 中科院微电子研究所和中国科 学院大学

本文介绍了一种提高功率放大器 (PA) 带宽的方法,该功率放大器采用电阻-电抗连续F类模式串联 (SCFM) 形式设计。通过将三次谐波负载引入电阻-电抗SCFM PA,解决 了基波和谐波阻抗之间的重叠,并提高了带宽。利用这种方法,作者设计了工作频率在0.5 至2.3GHz的高效PA,实验结果显示该PA实现了10W的输出功率,且从0.5到2.3GHz的漏极 效率可达59%至79%。

近着无线通信技术的快速发展,下一代无线 系统需要更宽的带宽来实现更高的数据传 输速率。作为关键的传输器件,PA需要在更宽 的带宽内具有更高的效率,并且能符合多种标 准。

近年来,已经有许多研究探索了提高PA 带宽和效率的方法。2009年,S.C.Cripps<sup>1</sup>提出 连续模式PA,通过适当引入电抗类的二次和三 次谐波来解决传统开关模式PA的带宽限制。随 后,连续B/J类、连续F类和逆F类PA依次被提出 <sup>26</sup>。理论上,由于史密斯圆图边缘的谐波阻抗, 连续B/J类、连续F类和逆F类PA模式的最大带宽 被限制在一个倍频程内。因此,谐波负载的这



图1: 基波和谐波阻抗随α和β的变化情况。

一严格限制导致PA难以实现多倍频程性能。Lu 和Chen<sup>7</sup>在2013年提出了电阻-电抗连续模式串联 的方法,向连续模式中引入电阻类谐波阻抗, 以缓解对于谐波负载的严格限制<sup>8-9</sup>。利用这种 方法,通过引入电阻可以使带宽超过一个倍频 程,同时二次谐波负载还具有了更广泛的基波 阻抗空间,进一步提高了宽带PA的带宽。逆连 续模式的电阻-电抗串联PA由Li等人<sup>9</sup>提出,揭示 了设计宽带PA的类似方法。

本文中,扩展的数学公式用于电阻-电抗 SCFM分析。通过引入三次谐波阻抗进一步拓展 了设计空间,在设计高效率、多倍频程PA时提 供了更大的自由度。

#### 扩展的电阻-电抗SCFM

传统的电阻-电抗SCFM在器件的固有电流 产生器平面具有半波整流的正弦电流波形,即 如下形式的i<sub>ds</sub>(θ):

$$i_{ds\_SCFMs} = \frac{1}{\pi} + \frac{1}{2}\cos\theta +$$
(1)  
$$\frac{2}{3\pi}\cos2\theta + L$$

电压波形**v**<sub>ds</sub>(θ)不再严格限制为方波,且包括一组取决于参数α和γ的变量:

$$v_{ds}(\theta) = \left(1 - \frac{2}{\sqrt{3}}\cos\theta + \frac{1}{3\sqrt{3}}\cos 3\theta\right)$$

$$(1 - \gamma\sin\theta)$$

$$x(1 + \alpha\cos\theta)$$
(2)

通过将电阻-电抗SCFM的电流波形乘以参数 (1+βcosθ),以引入电阻三次谐波阻抗,同时 保持电压波形不变。新的电流波形将可表示为:

# 射频与微波开关

大幅提高您测试与测量系统的柔性

## 3年保修 Warranty

## 从虹科选择你需要的射频与微波开关

- 包括PXI、LXI和USB版本
- 直流到65GHz带宽
- 关键开关拓扑 转换、传递、多路复用器和矩阵
- PXI模块均可插入任何公司的PXI或PXIe混合机箱, 以及我们以太网控制的LXI和LXI/USB模块化开关 机箱
- 超过300种射频与微波产品可选
- 大多数微波模块带有LED指示灯
- 保证长期支持,通常15至20年
- 30年的开关经验,20+年的PXI经验和13年的LXI经验,还有强大的全球客户基础



## 开关 | 仿真 | 可编程电阻 | 定制设计 | 电缆与连接器















需要详细资料? 请现在通过 sales@hkaco.com 联系我们 | 免费电话: 400-999-3848 办事处: 广州 | 北京 | 上海 | 深圳 | 武汉 | 西安 | 成都 | 台湾 | 香港 | 美国

### TechnicalFeature 技术特写



图2: 漏极效率 (a) 和归一化输出功率 (b) 随α和β的变化情况。



图3: 输出匹配网络。

$$i_{ds} = \left(\frac{1}{\pi} + \frac{1}{2}\cos\theta + \frac{2}{3\pi}\cos 2\theta\right)$$
$$(1 + \beta\cos\theta) \qquad (3)$$

这样,即可得到具有电阻性二次和 三次谐波阻抗的替代阻抗解决方案。通 过将电压除以电流可计算在每个谐波处 呈现的负载阻抗。这里,Z。被指定为n次 谐波阻抗。因此,归一化谐波阻抗可以 通过以下公式计算:

$$Z_{1} = 3\sqrt{3\pi}$$

$$\left(\left(\frac{2}{\sqrt{3}} - \alpha\right) + j\left(1 - \frac{7}{12\sqrt{3}}\alpha\right)\gamma\right) / (6\pi + 16\beta) \qquad (4)$$

$$Z_{2} = 3\sqrt{3\pi}\left(\frac{5}{6\sqrt{3}}\alpha + j\frac{1}{2}\left(\frac{7}{3\sqrt{3}} - \alpha\right)\gamma\right) / (4)$$

(5)

$$Z_3 = -3\sqrt{3\pi} \left(\frac{1}{3\sqrt{3}} + j\frac{1}{2\sqrt{3}}\alpha\gamma\right)/4\beta \ (6)$$

1

 $Z_1$ 、 $Z_2$ 和 $Z_3$ 的取值取决于条件0 $\leq \alpha \leq 1$ 及-8/3π≤β≤0能否实现。图1给出了基波和 谐波阻抗相对于α和β的变化。二次谐波 区域随着α和β的变化向基波区域移动, 三次谐波区域随着β的减小趋于基波区 域。该特性使得我们可以在多倍频程设 计中解决基波和谐波阻抗之间的重叠。

表 1				
PA性能对比				
Reference	Mode	Bandwidth (GHz) (%)	P <sub>out</sub> (dBm)	Drain Efficiency (%)
3	SCM	1.6 to 2.8 54.5	39.1 to 41.5	67 to 82
6	SCIM	2.4 to 3.9 47.6	39.9 to 41.3	62.2 to 75
8	ResRea. SCM	0.5 to 1.3 88.9	39.0 to 41.4	70 to 87
9	ResRea. SCIM	2.4 to 3.75 44	40.8 to 42.2	66 to 71
This Work	ResRea. SCFM	0.5 to 2.3 129	39.4 to 41.6	59 to 79

 $(8+3\pi\beta)$ 

## GPS 驯服 10 MHz 频率基准 ... ...还有更多!

- GPS/GNSS 驯服 10 MHz
- TCXO, OCXO 或 Rb 时基
- 相对 GPS 和 UTC 时间标记
- 具 12 位数/秒的频率计数器
- 信号源: 正弦, 方形, 三角形 & IRIG-B
- 内置分配放大器
- 以太网和RS-232接口

此 FS740 GPS 驯服 10 MHz 频率参考以铯基 准的零头价格提供与其相当的稳定性和相 位噪声。

其主要功能包括:一个12位/秒的频率 计数器、具有可调频率和幅度的DDS合 成源、内置分配放大器、以及相对于UTC 或GPS的事件时间标记。

可选的OCXO或铷钟(PRS10)提供优于 -130 dBc / Hz的相位噪声。

## FS740 ... 2745 美元 (全球通价格)



Tel: (408) 744-9040 • www.thinkSRS.com www.thinkSRS.com/products/FS740.htm

### TechnicalFeature 技术特写



图4: I-gen和封装平面的基波和谐波阻抗。

漏极效率可以由公式2和3计算得到:

$$\mathsf{DE} = \frac{2 - \sqrt{3\alpha}}{\sqrt{3 - \alpha}} \times \frac{3\pi + 8\beta}{12 + 3\pi\beta}$$
(7)

漏极效率是α和β的函数。漏极效率 和输出功率相对于α和β的变化情况如图2 所示。α和β的变化应限制在有效的区域 内,这样在输出功率略有下降的情况下 仍能实现可以接受的漏极效率。在本文 的设计中,选择0≤α≤0.4和-0.4≤β≤0的条 件范围以实现大于65%的漏极效率。

#### 仿真和测量

为了验证这种方法的有效性,作者 使用Wolfspeed CGH40010F GaN晶体管设 计了工作频率在0.5至2.3 GHz的电阻-电抗 SCFM PA,其工作在28V和68mA的静态漏 极偏置状态下,基板介质为Rogers 4350B (ε<sub>r</sub>=3.66),厚30mil,金属层厚35μm。 通过从高频到低频的迭代过程可以 实现谐波负载牵引仿真,进而获得最佳 负载阻抗,其中,在高频处获得的阻抗 用于终止低频谐波。重复这一过程直至 获得最佳负载阻抗。输出匹配网络采用 实频直接计算技术设计<sup>10</sup>。图3给出了这 一设计的宽带输出匹配网络。由于输入 谐波阻抗对PA性能的影响很小<sup>11</sup>,因此 在设计输入匹配网络时,更多的关注点 应放在基波匹配。

目前广泛使用的CGH40010F晶体 管的寄生网络的精确模型由Tasker和 Benedikt推导得到<sup>12</sup>。基于这种寄生网络 模型,在I-gen和输出匹配网络的封装平 面上,史密斯圆图中的阻抗轨迹在图4中 给出。在0.5至2.3GHz的工作频带内,计 算得到的电流平面基波阻抗保持在理论 区域内或附近范围。

电阻-电抗SCFM PA的最终设计如 图5所示。在连续输入功率为29dBm的 情况下,仿真和实验结果如图6所示。 在0.5至2.3GHz频率范围内,漏极效率 为59%到79%,饱和输出功率为39.4至 41.6dBm。实验结果与仿真结果一致。

为了表征PA的线性度,我们使用峰 值平均功率比约为7.5dB的20MHz LTE信 号在0.8、1、1.6以及2 GHz驱动PA。如 图7所示,宽带PA在约5dB饱和余度功率 下表现出良好的线性度,其中相邻信道 的泄露功率比(ACLR)低于-30dBc, 平均效率为34.1至49.1%。表1对比了该 PA与其他类似先进宽带PA的性能。

#### 结论

通过引入三次谐波阻抗扩展了电 阻-电抗SCFM的设计空间。利用这种方 法,有效解决了基波和谐波阻抗之间的 重叠。本文就利用这种方法设计、构建 并测试了一个宽带高效的PA。实验和仿 真结果的吻合验证了这种方法对于设计 多倍频程、高效PA的有效性。在20MHz LTE信号的驱动下,所提出PA的ACLR 在输出功率约为35dBm的情况下低于 30dBc,平均漏极效率高于34%。■

#### 致谢

本研究由国家自然科学基金项目 (61501455)、北京市自然科学基金项 目(4162068)、中国科学院国防科技创 新基金项目(CXJJ-16M124)资助。

#### 参考文献

- S. C. Cripps, P. J. Tasker, A. L. Clarke, J. Lees and J. Benedikt, "On the Continuity of High Efficiency Modes in Linear RF Power Amplifiers," IEEE Microwave & Wireless Components Letters, Vol. 19, No. 10, October 2009, pp. 665–667.
- P. Wright, J. Lees, J. Benedikt, P. J. Tasker and S. C. Cripps, "A Methodology for Realizing High Efficiency Class-J in a Linear and Broadband PA," IEEE Transactions on Microwave Theory & Techniques, Vol. 57, No. 12, December 2009, pp. 3196–3204.
- J. Chen, S. He, F. You, R. Tong and R. Peng, "Design of Broadband High-Efficiency Power Amplifiers Based on a Series of Continuous Modes," IEEE Microwave & Wireless Components Letters, Vol. 24, No. 9, September 2014, pp. 631–633.
- V. Carrubba, J. Lees, J. Benedikt, P. J. Tasker and S. C. Cripps, "A Novel Highly Efficient Broadband Continuous



图5: PA原理图 (a) 及实物图 (b)。



## 130款不同的数字化仪

- Star-Hub模块,最多可同步16张卡
- 2至48个通道(以太网/LXI仪器)
- 多达20条多功能输入/输出线
- ━ 包括快速先入先出流模式







### TechnicalFeature 技术特写



图6: 输出功率、效率及增益的仿真及测试结果对比。

8

Class-F RFPA Delivering 74% Average Efficiency for an Octave Bandwidth," IEEE MTT-S IMS Digest, June 2011.

- V. Carrubba, A. L. Clarke, M. Akmal, Z. Yusoff, J Lees, J. Benedikt, S. C. Cripps and P. J. Tasker, "Exploring the Design Space for Broadband PAs Using the Novel 'Continuous Inverse Class-F Mode'," 41st European Microwave Conference, October 2011.
- W. Shi, S. He and Q. Li, "A Series of Inverse Continuous Modes for Designing Broadband Power Amplifiers," IEEE Microwave & Wireless Components Letters, Vol. 26, No. 7, July 2016, pp. 525–527.
- 7. Z. Lu and W. Chen, "Resistive Second-Harmonic



图7: 20MHz LTE信号驱动下PA的ACLR和平均漏极效率的测试结果。

Impedance Continuous Class-F Power Amplifier with Over One Octave Bandwidth for Cognitive Radios," IEEE Journal on Emerging & Selected Topics in Circuits & Systems, Vol. 3, No. 4, December 2013, pp.489–497.

- C. Friesicke, R. Quay and A. F. Jacob, "The Resistive-Reactive Class-J Power Amplifier Mode," IEEE Microwave & Wireless Components Letters, Vol. 25, No. 10, October 2015, pp. 666–668.
- Q. Li, S. He, Z. Dai and W. Shi, "A Method for Designing Generalized Continuous Power Amplifier," IEEE MTT-S International Microwave Workshop Series on Advanced Materials and Processes for RF and THz Applications, July 2016.



- J. Moon, J. Kim and B. Kim, "Investigation of a Class-J Power Amplifier With a Nonlinear Cout for Optimized Operation," IEEE Transactions on Microwave Theory & Techniques, Vol. 58, No. 11, November 2010, pp. 2800–2811.
- P. J. Tasker and J. Benedikt, "Waveform Inspired Models and the Harmonic Balance Emulator," IEEE Microwave Magazine, Vol.12, No. 2, April 2011, pp. 38–54.



地址:上海市田州路99号13号楼3层 电话:021-54451396 网址:www.shx-sh.com 邮箱:shx@shhuaxiang.sina.net

